



$$[\omega = 2\pi f]$$

$$1) f = 500 \text{ Hz}; V_f = 5,082 \text{ V} = 5,082 \angle 0^\circ$$

$$Z_{eq} = Z_R + Z_C = R - j \frac{1}{\omega C} = (15 \cdot 10^3) - (14.468)j$$

$$|Z_{eq}| = \sqrt{(15 \cdot 10^3)^2 + (-14.468)^2} = 20840 \Omega$$

$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{-14.468}{15000} \right) = -43,9^\circ$$

$$\therefore Z_{eq} = 20840 \angle -43,9^\circ$$

• No Resistor

$$\hat{V}_R = \frac{\hat{V}_f \cdot Z_R}{Z_{eq}} = \frac{5 \angle 0^\circ \cdot 15 \cdot 10^3 \angle 0^\circ}{20840 \angle -43,9^\circ} = \underline{3,59 \angle 43,9^\circ}$$

• No Capacitor

$$\hat{V}_C = \frac{\hat{V}_f \cdot Z_C}{Z_{eq}} = \frac{\hat{V}_f \cdot 1/j\omega C}{R + 1/j\omega C} = \frac{V_f}{j\omega RC + 1}$$

$$\therefore \hat{V}_C = 5 \angle 0^\circ / 1,44 \angle 46^\circ = \underline{3,47 \angle -46^\circ}$$

$$2) f = 10^3 \text{ Hz}; V_f = 5,09 \text{ V} = 5,09 \angle 0^\circ$$

$$Z_{eq} = Z_R + Z_C = R - j \frac{1}{\omega C} = (15 \cdot 10^3) - (7234)j$$

$$|Z_{eq}| = \sqrt{(15 \cdot 10^3)^2 + (-7234)^2} = 16653 \Omega$$

$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{-7234}{15000} \right) = -25,7^\circ$$

$$\therefore Z_{eq} = 16653 \angle -25,7^\circ$$

• No Resistor

$$\hat{V}_R = \hat{V}_f \cdot \frac{Z_R}{Z_{eq}} = 5,09 \angle 0^\circ \cdot \frac{15 \cdot 10^3 \angle 0^\circ}{16653 \angle -25,7^\circ} = \underline{4,58 \angle 25,7^\circ}$$

• No Capacitor

$$\hat{V}_C = \frac{\hat{V}_f \cdot Z_C}{Z_{eq}} = \frac{V_f \cdot \frac{1}{j\omega C}}{(R + \frac{1}{j\omega C}) (j\omega RC + 1)}$$

$$1 + j\omega RC = 1 + 2,07j \quad \left\{ \begin{array}{l} |1 + j\omega RC| = \sqrt{(1)^2 + (2,07)^2} = 2,29 \\ \phi = 64,2^\circ \end{array} \right.$$

$$\therefore \hat{V}_C = 5,09 \angle 0^\circ / 2,29 \angle 64,2^\circ = \underline{2,22 \angle -64,2^\circ}$$

$$3) f = 10^4 \text{ Hz}; V_f = 5,09 \text{ V} = 5,09 \angle 0^\circ$$

$$Z_{eq} = Z_R + Z_C = R - j \frac{1}{\omega C} = (15 \cdot 10^3) - (723)j$$

$$|Z_{eq}| = \sqrt{(15 \cdot 10^3)^2 + (-723)^2} = 15017 \Omega$$

$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{-723}{15000} \right) = -2,76^\circ$$

$$\therefore Z_{eq} = 15017 \angle -2,76^\circ$$

• No Resistor

$$\hat{V}_R = \hat{V}_f \frac{Z_R}{Z_{eq}} = 5,09 \angle 0^\circ \cdot \frac{15 \cdot 10^3 \angle 0^\circ}{15017 \angle -2,76^\circ} = 5,08 \angle 2,76^\circ$$

• No Capacitor

$$\hat{V}_C = \frac{\hat{V}_f \cdot Z_C}{(Z_{eq})} = \frac{V_f \cdot \frac{1}{j\omega C}}{(R + \frac{1}{j\omega C})} = \frac{V_f}{(j\omega RC + 1)}$$

$$1 + j\omega RC = 1 + 20,7j \quad \begin{cases} |1| = 20,7 \\ \phi = 87,2^\circ \end{cases}$$

$$\therefore \hat{V}_C = 5,09 \angle 0^\circ / 20,7 \angle 87,2^\circ = 0,25 \angle -87,2^\circ$$

Verificando lei de Kirchhoff [500Hz]

$$\hat{V}_f = \hat{V}_c + \hat{V}_R$$

$$5 \angle 0^\circ = 3,47 \angle -46^\circ + 3,59 \angle 43,9^\circ$$

$$5(1+0j) = 3,47(\cos(-46^\circ) + j\sin(-46^\circ)) + 3,59(\cos(43,9^\circ) + j\sin(43,9^\circ))$$

$$5(1+0j) = 5(1+0j)$$

Portanto é válida a lei de Kirchhoff.